
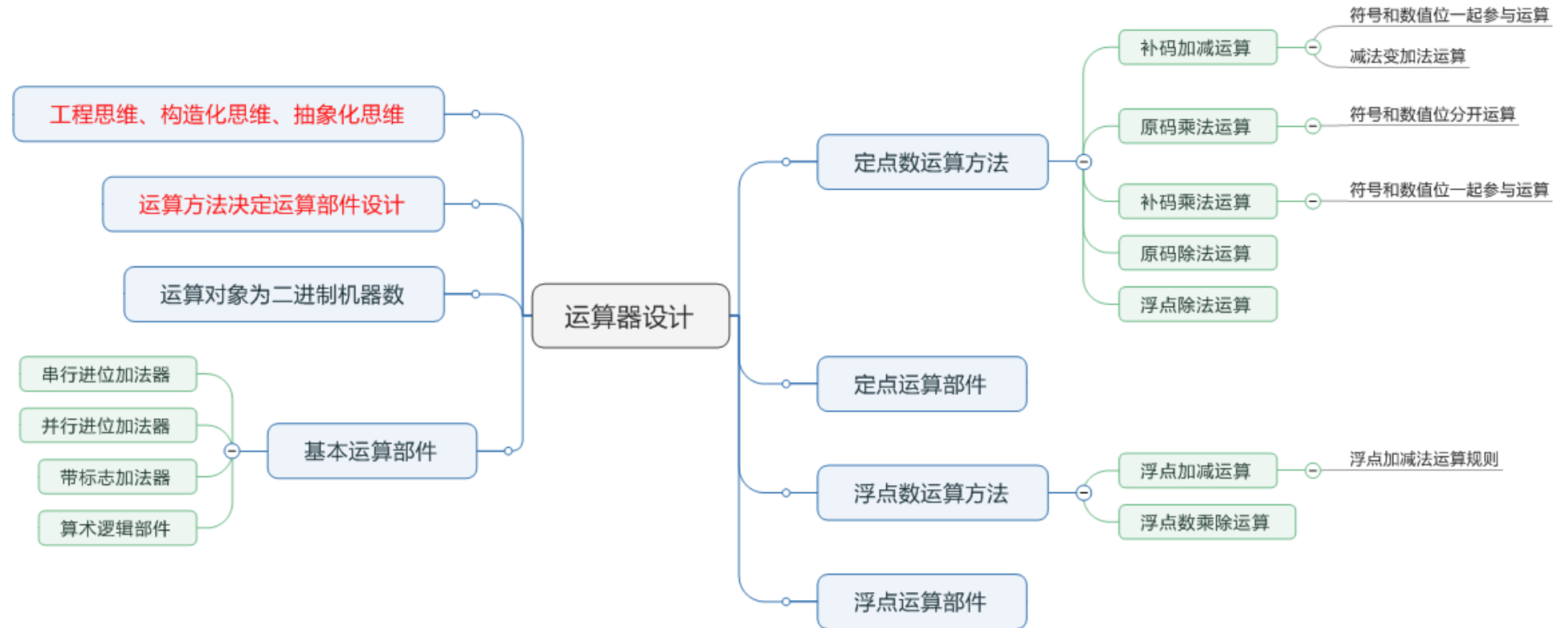


运算器设计

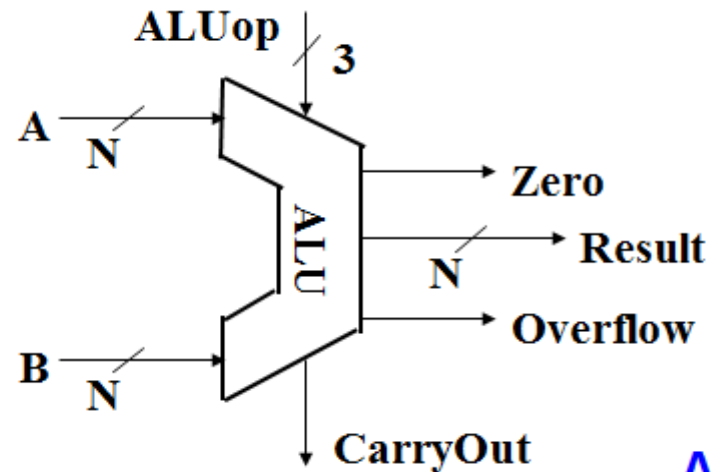

ALU的功能说明



ALU可进行基本的加/减算术运算和逻辑运算。其核心部件是加法器。

◆ ALU Control Lines (ALUop)	Function
• 000	And
• 001	Or
• 010	Add
• 110	Subtract
• 111	Set-on-less-than

n位整数加/减运算器

- 补码加减运算公式

$$[A+B]_{\text{补}} = [A]_{\text{补}} + [B]_{\text{补}} \pmod{2^n}$$

$$[A-B]_{\text{补}} = [A]_{\text{补}} + [-B]_{\text{补}} \pmod{2^n}$$

— 实现减法的主要工作在于：求 $[-B]_{\text{补}}$

问题：如何求 $[-B]_{\text{补}}$ ？

$$[-B]_{\text{补}} = \overline{[B]_{\text{补}}} + 1$$


- 利用带标志加法器，可构造整数加/减运算器，进行以下运算：

无符号整数加、无符号整数减

带符号整数加、带符号整数减

在整数加/减运算部件基础上，加上寄存器、移位器以及控制逻辑，就可实现ALU、乘/除运算以及浮点运算电路

当Sub为1时，做减法
当Sub为0时，做加法

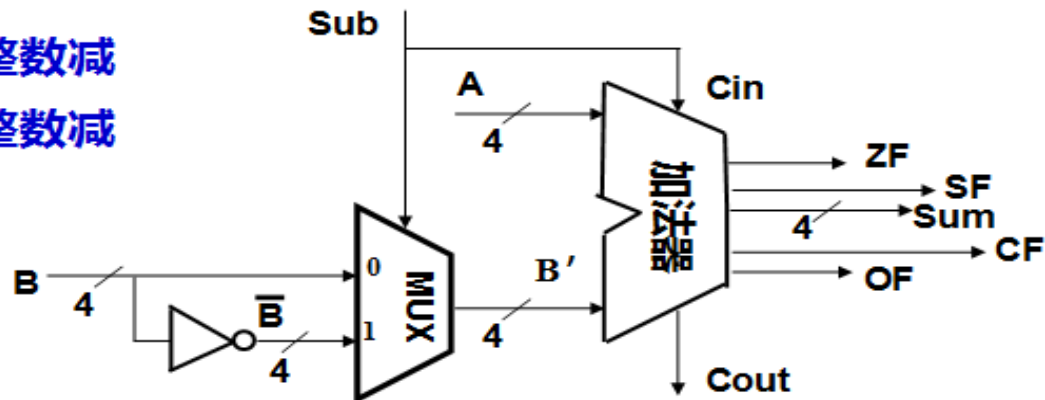

整数加/减运算部件


所有运算电路的核心

重要认识1：计算机中所有算术运算都基于加法器实现！


重要认识2：加法器不知道所运算的是带符号数还是无符号数。

重要认识3：加法器不判定对错，总是取低n位作为结果，并生成标志信息。

当Sub为1时，做减法
当Sub为0时，做加法

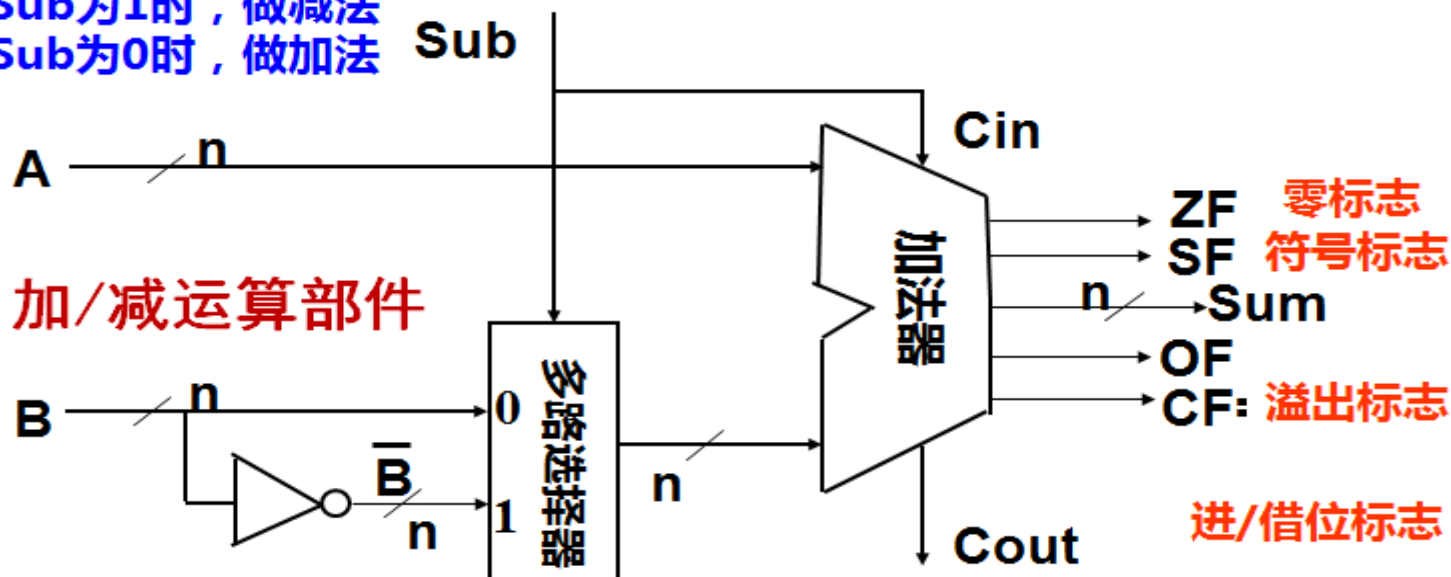

32位乘法运算的硬件实现

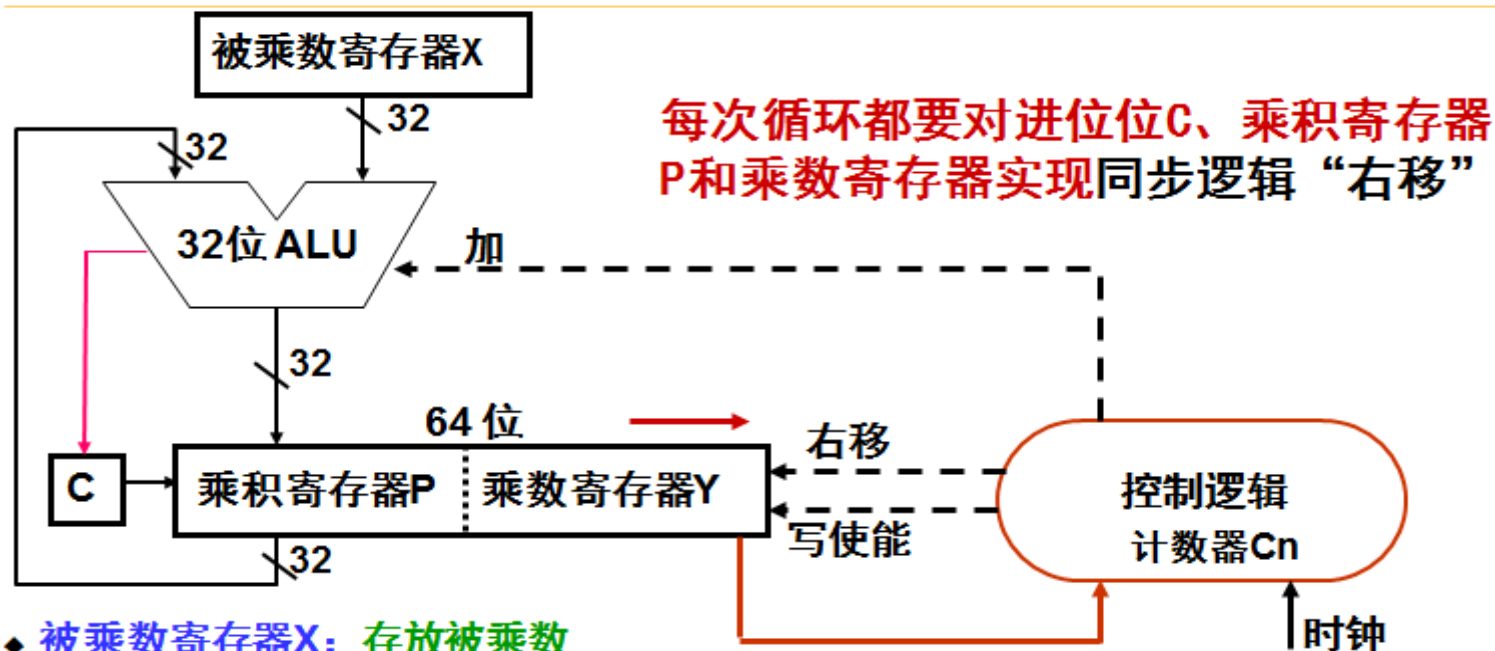

- ◆ **被乘数寄存器X**：存放被乘数
- ◆ **乘积寄存器P**：开始置初始部分积 $P_0 = 0$ ；结束时，存放的是64位乘积的高32位
- ◆ **乘数寄存器Y**：开始时置乘数；结束时，存放的是64位乘积的低32位
- ◆ **进位触发器C**：保存加法器的进位信号
- ◆ **循环次数计数器Cn**：存放循环次数。初值32，每循环一次，Cn减1，Cn=0时结束
- ◆ **ALU**：乘法核心部件。在控制逻辑控制下，对P和X的内容“加”，在“写使能”控制下运算结果被送回P，进位位在C中

Example: 无符号整数乘法运算

举例说明：若需计算 $z=x*y$ ； x 、 y 和 z 都是unsigned类型。

设 $x=1110$ $y=1101$ 应用递推公式： $P_i=2^{-1}(x*y_i+ P_{i-1})$

	C	乘积P	乘数R
	0	0000	1101
	+	1110	
	0	1110	1101
→	0	0111	0110
→	0	0011	1011
	+	1110	
	1	0001	1011
→	0	1000	1101
	+	1110	
	1	0110	1101
→	0	1011	0110

可用一个双倍字长的乘积寄存器；也可用两个单倍字长的寄存器。

部分积初始为0。

保留进位位。

右移时进位、部分积和剩余乘数一起进行逻辑右移。

验证： $x=14, y=13, z=x*y=182$

当 z 取4位时，结果发生溢出，因为高4位不为全0！

布斯算法举例


已知 $[X]_{\text{补}} = 1\ 101$ ， $[Y]_{\text{补}} = 0\ 110$ ，计算 $[X \times Y]_{\text{补}}$ $[-X]_{\text{补}} = 0011$

$X = -3$ ， $Y = 6$ ， $X \times Y = -18$ ， $[X \times Y]_{\text{补}}$ 应等于 11101110 或结果溢出

P	Y	y_{-1}	说明
0000	0110 0		设 $y_{-1} = 0$ ， $[P_0]_{\text{补}} = 0$
0000	0011 0	→ 1	$y_0 y_{-1} = 00$ ，P、Y 直接右移一位 得 $[P_1]_{\text{补}}$
+0011	0011 0		$y_1 y_0 = 10$ ， $+[-X]_{\text{补}}$
0011	0011 0	→ 1	P、Y 同时右移一位
0001	1001 1		得 $[P_2]_{\text{补}}$
0000	1100 1	→ 1	$y_2 y_1 = 11$ ，P、Y 直接右移一位 得 $[P_3]_{\text{补}}$
+1101	1100 1		$y_3 y_2 = 01$ ， $+ [X]_{\text{补}}$
1101	1100 1	→ 1	P、Y 同时右移一位
1110	1110 0		得 $[P_4]_{\text{补}}$

如何判断结果是否溢出？
高4位是否全为符号位！

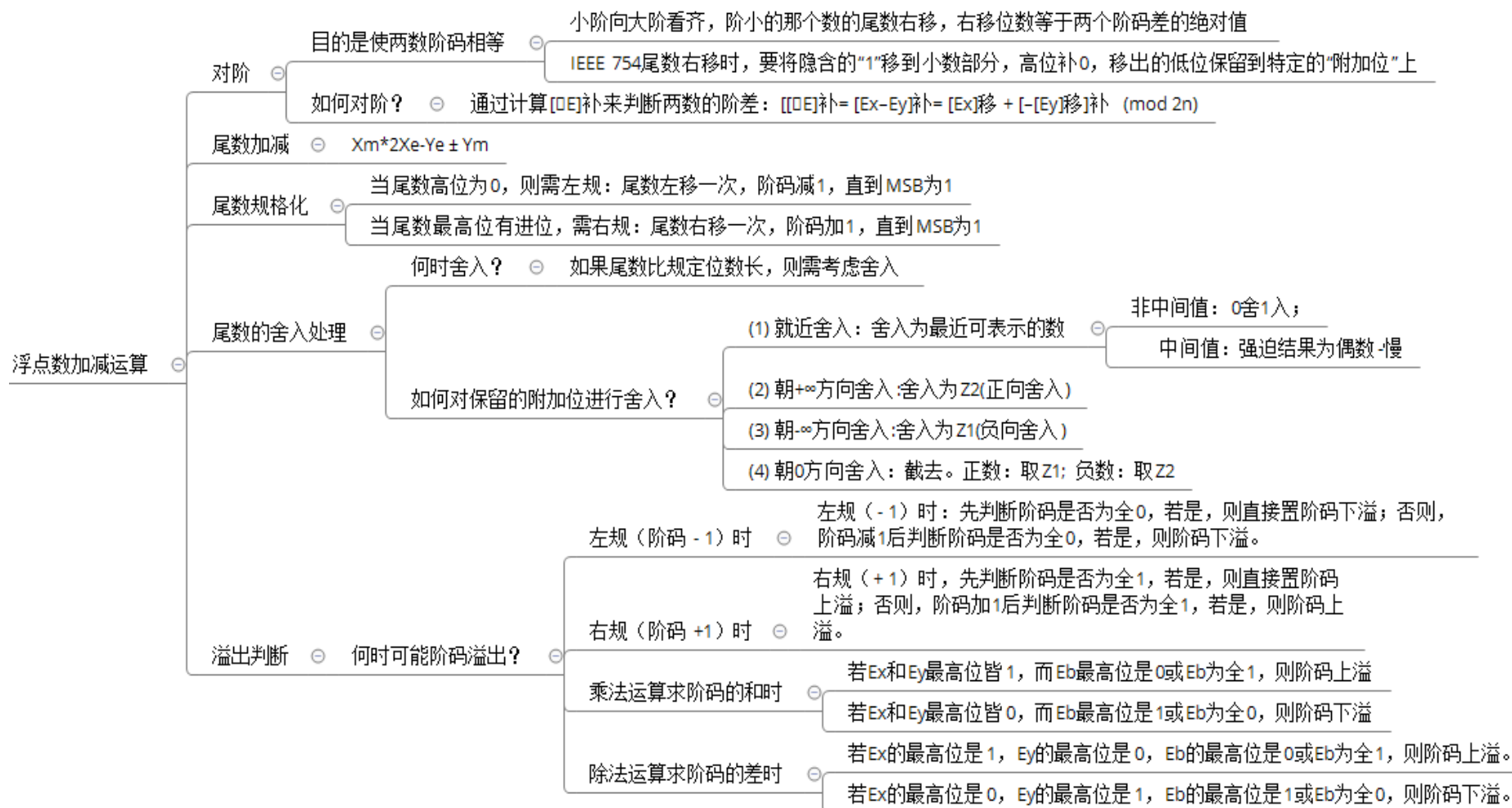验证：当 $X \times Y$ 取8位时，结果 $-0010010B = -18$ ；为4位时，结果溢出！



定点数运算：由ALU+ 移位器实现各种定点运算

◆ 移位运算

- 逻辑移位：对无符号数进行，左（右）边补0，低（高）位移出
- 算术移位：对带符号整数进行，移位前后符号位不变，编码不同，方式不同。
- 循环移位：最左（右）边位移到最低（高）位，其他位左（右）移一位。

◆ 扩展运算

- 零扩展：对无符号整数进行高位补0
- 符号扩展：对补码整数在高位直接补符

◆ 加减运算

- 补码加/减运算：用于整数加/减运算。符号位和数值位一起运算，减法用加法实现。同号相加时，若结果的符号不同于加数的符号，则会发生溢出。
- 原码加/减运算：用于浮点数尾数加/减运算。符号位和数值位分开运算，同号相加，异号相减；加法直接加；减法用加负数补码实现。

◆ 乘法运算：用加法和右移实现。

- 补码乘法：用于整数乘法运算。符号位和数值位一起运算。采用Booth算法。
- 原码乘法：用于浮点数尾数乘法运算。符号位和数值位分开运算。数值部分用无符号数乘法实现。

◆ 除法运算：用加/减法和左移实现。

- 补码除法：用于整数除法运算。符号位和数值位一起运算。
- 原码除法：用于浮点数尾数除法运算。符号位和数值位分开运算。数值部分用无符号数除法实现。

浮点数运算：由多个ALU + 移位器实现

- 加减运算
 - 对阶、尾数相加减、规格化处理、舍入、判断溢出
- 乘除运算
 - 尾数用定点原码乘/除运算实现，阶码用定点数加/减运算实现。
- 溢出判断
 - 当结果发生阶码上溢时，结果发生溢出，发生阶码下溢时，结果为0。
- 精确表示运算结果
 - 中间结果增设保护位、舍入位、粘位
 - 最终结果舍入方式：就近舍入 / 正向舍入 / 负向舍入 / 截去四种方式。

ALU的实现

- 算术逻辑单元ALU：实现基本的加减运算和逻辑运算。
- 加法运算是所有定点和浮点运算（加/减/乘/除）的基础，加法速度至关重要
- 进位方式是影响加法速度的重要因素
- 并行进位方式能加快加法速度
- 通过“进位生成”和“进位传递”函数来使各进位独立、并行产生